

نکته: از تاخیر گیت NOT صرفنظر کنید و تاخیر گیتهایی با بیش از ۵ ورودی را برابر تاخیر گیتهای ۵ ورودی در نظر بگیرید.

| Gate | Delay |
|--------------------|-------|
| T _{NAND2} | 1 ns |
| T _{NAND3} | 3 ns |
| T _{NAND4} | 4 ns |
| T _{NAND5} | 6 ns |

اشد که در آن $\Lambda=(\lambda_{n-1},\lambda_{n-2},...,\lambda_0)$ و به صورت Λ باشد که در آن $\Lambda=(\lambda_{n-1},\lambda_{n-2},...,\lambda_0)$ باشد که در آن $\Lambda=(x_{n-1},x_{n-2},...,x_0)$ برابسر $X_n=(x_{n-1},x_{n-2},...,x_0)$ باشد. در این صورت مقددار عدد $X_n=(x_{n-1},x_{n-2},...,x_0)$ برابسر است با: $X_n=(x_{n-1},x_{n-2},...,x_0)$ باشد دهید:

الف – برای کدام مقادیر λ_i این نمایش معادل سیستم نمایش بدون علامت است؟

برای کدام مقادیر λ_i این نمایش معادل سیستم نمایش مکمل ریشه است؟ λ_i

ج – بــرای $\beta=2$ ، n=6 و $\Lambda=(-1,+1,-1,+1,-1,+1,-1,+1)$ و جنرگتــرین عــدد قابــل نمــایش در این سیستم نمایش چیست؟

ه – بـــرای $\beta=2$ ، n=6 و $\Lambda=(+1,-1,+1,-1,+1,-1,+1,-1)$ کوچـــکترین و بزرگتـــرین عـــدد قابـــل نمـــایش در این سیستم نمایش چیست؟

۲ – تاخیر یک جمع کننده ی ۶۴ بیتی با انتشار بیت نقلی (CPA) چقدر است؟

۳ – تاخیر یک جمع کنندهی ۶۴ بیتی با پیش بینی بیت نقلی (CLA گروهی) چقدر است؟

۴ – تاخیر یک جمع کننده ی ۴۸ بیتی Carry Skip Adder را در سه حالت زیر (با نشان دادن شکل جمع کننده و مسیر بحرانی) به دست آورید:

الف اندازهی گروهها ثابت و برابر ۴ باشد.

ب- اندازهی گروهها ثابت و برابر ۶ باشد.

ج- اندازهی گروهها ثابت و برابر ۸ باشد.

م - تاخیر یک ضرب کنندهی آرایهای 9×9 را به دست آورید.

🗲 - با استفاده از روش ضرب Add & Shift دو عدد بدون علامت 35 = Multiplier 77 را Add & Shift در هم ضرب كنيد.